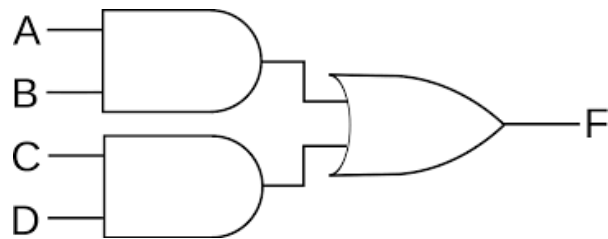



LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

Escribir la expresión Booleana que representa cada uno de los circuitos lógicos.
Encuentre de igual forma para cada uno de ellos, el valor de verdad.


1.




2.

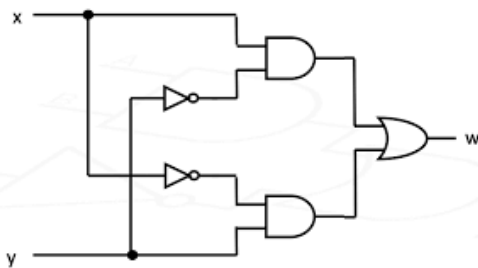


3.

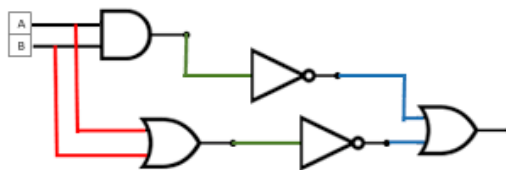


4.

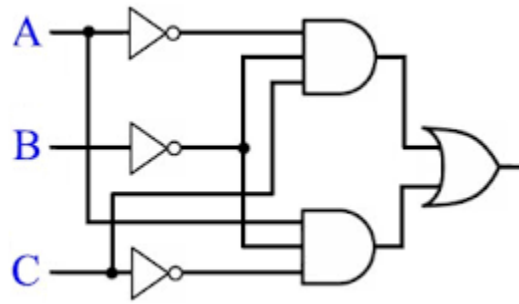

5.

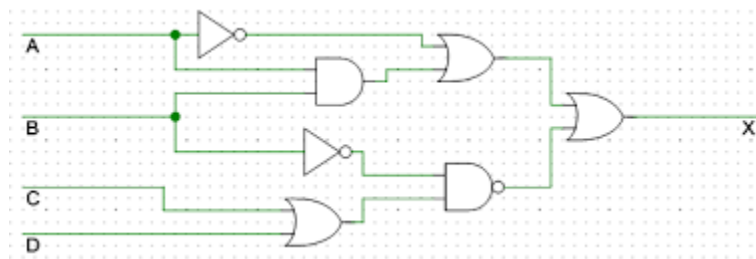

6.

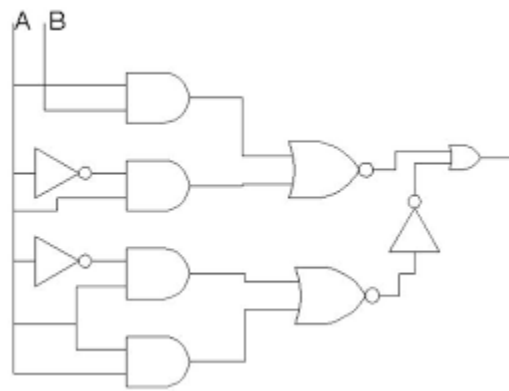

7.

